TM2 - Codage d'un compteur modulo N

2.1 : Architecture en VHDL RTL du compteur modulo N :

```
library IEEE ;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all ;
use IEEE.NUMERIC_STD.all ;
----- COMPTEUR MODULO N ------
entity compteur_N is
    Generic (
       C_NB_BIT_COUNTER : integer ;
        C_MODULO : integer
    Port (
        clk : in STD_LOGIC ;
        rst : in STD_LOGIC ;
        enable : in STD_LOGIC ;
        max : out STD_LOGIC ;
        out_count : out STD_LOGIC_VECTOR (C_NB_BIT_COUNTER - 1 downto 0)
        );
end compteur_N ;
architecture arch_compteur_N of compteur_N
out_count_temp : STD_LOGIC_VECTOR (C_NB_BIT_COUNTER - 1 downto 0) := others => '0' ;
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk ='1') then
            if (rst = '1') then
               out_count_temp <= others => '0';
            elsif (enable = '1') then
               if (out_count_temp = (STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(C_MODULO - 1)) ) then
                   out_count_temp <= others => '0';
                   out_count_temp <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(out_count_temp)+1) ;</pre>
                end if
           end if
        end if
    end process
    max <= '1' when out_count_temp = (STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(C_MODULO - 1)) else '0';</pre>
end architecture ;
```

2.2 : Testbench du compteur modulo N :

2.3 : Chronogramme du testbench :

